
20190125 - Autoalarm Lösung

Sonntag, 27. Januar 2019

nbbs.eins.mainz

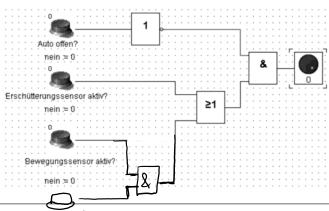BBS I Mainz, BS FI 18 1. Lehrjahr, LF 4 - Einfache IT-Systeme Schaltungen aufbauen



Die Alarmanlage soll bei Bewegung nicht ausgelöst werden, wenn die Bewegung durch ein Kleintier ausgelöst wurde.

Erweitern Sie die Funktionalität und realisieren die Schaltung wenn möglich auch in LogicSim.

Wahrheits-/Funktionstabelle 0 - keu KT T(ür); E(rschütterungssensor); B(ewegungssensor); K(kiufietsensor) 1 - KT					
	Eingangs	variablen		$Alarm_{Schaltung}$	$Alarm_{Erweiterung}$
K	Т	Е	В	ティ(EvB)	TA(E V(31K))
0	0	0	0	0	
0	0	Ó	1	1	
0	0	1	0	Λ	
0	0	Λ	Λ	Λ	
0	1	0	0	0	
0	1	0	1	0	
Ó	1	1	д	0	
Ó	1	1	Λ	0	
1	0	0	0		0
1	0	0	1		0
1	0	1	0		1
1	0	1	1		1
1	1	0	D		0
1	1	0	1		0
1	1	1	0		0
1	1	1	1		0