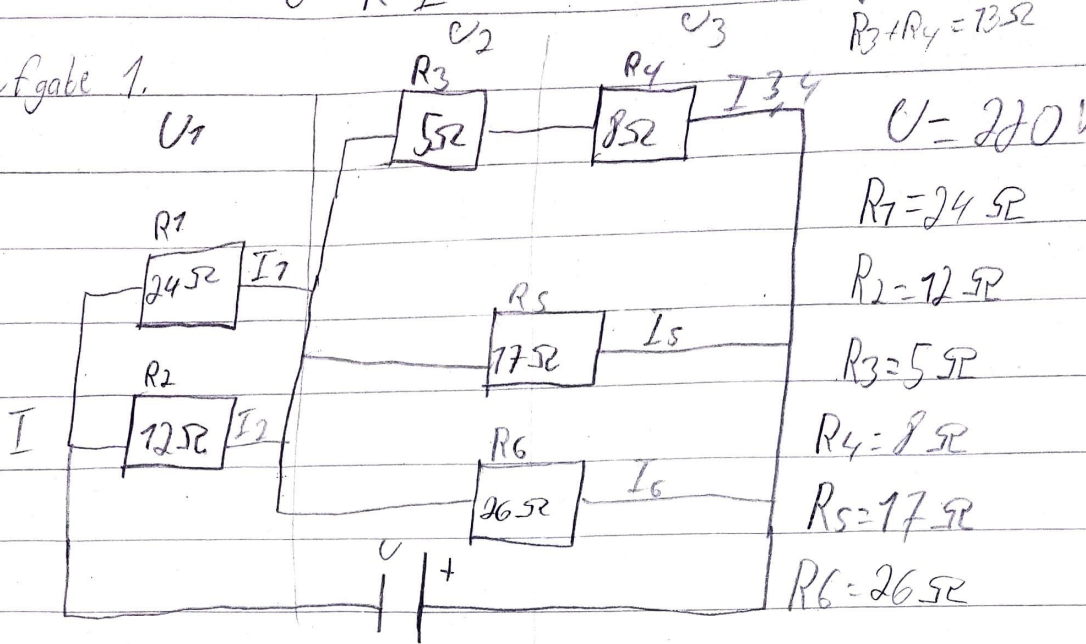


$$U = R \cdot I$$

Aufgabe 1.



$$I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{220V}{24\Omega} = I_1 = 9,2A$$

$$I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{220V}{12\Omega} = I_2 = 18,3A$$

$$U_1 = 36\Omega \cdot 27,5 =$$


$$R = \frac{1}{\frac{1}{24} + \frac{1}{12}} = \frac{1}{\frac{1}{8}} = 8\Omega$$

$$I_1 + I_2 = 27,5A$$

$$U = 8\Omega \cdot 27,5A = 220V$$

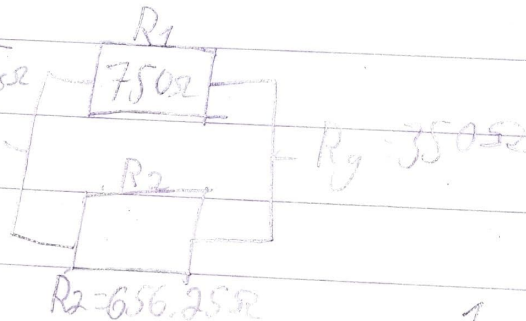Aufgabe 3

$$\frac{1}{350\Omega} - \frac{1}{750\Omega} = \frac{1}{656,25\Omega}$$



$$\frac{1}{750\Omega} + \frac{1}{656,25} = \frac{1}{350} = 350\Omega$$

8. Aufgabe

geg: $-U = 2,4V$

$-I = 0,022A$

$-U_{\text{neu}} = 10V$

ges: a.)

$-R - R_{\text{neu}}$

$$R = U / I$$

$$R = 2,4V$$

$$R = 109,1\Omega$$

$$R_{\text{neu}} = U_{\text{neu}} / I$$

$$R_{\text{neu}} = 10V / 0,022A$$

$$R_{\text{neu}} = 454,55\Omega$$

c.)	454,55	100%
	1	0,22%
	109,1	24%

$$100\% - 24\% = 76\%$$

Verlust 24%

6.

a) $I = 40 \text{ mA} = 0,04 \text{ A}$

$U = 5 \text{ V}$

$R? \rightarrow R = \frac{U}{I} = \frac{5}{0,04} = 125 \Omega$

Bsp. LED mit 4 V and $1,3 \text{ mA} = 0,0013 \text{ A}$

$R = \frac{U}{I} = \frac{4}{0,0013} = 307,69 \Omega$

7)

geg: $U = 2,2 \text{ V}$

$I = 0,02 \text{ A}$

$U_{\text{neu}} = 5 \text{ V}$

ges: a.) - R

- R_{neu}

$R = U / I$

$R_{\text{neu}} = U_{\text{neu}} / 5 \text{ V}$

$R = 2,2 \text{ V} / 0,02$

$R_{\text{neu}} = 5 \text{ V} / 0,02 \text{ A}$

$R = 110 \Omega$

$R_{\text{neu}} = 250 \Omega$

b.)

250

100%

1

0,4

110

44%

$100\% - 44\% = 56\%$

Verlust liegt bei 56%