

$$U_{LED} = 1,6V \quad I_{LED} = 50mA = 0,05A$$

$$R_v = \frac{U_{vor}}{I_{LED}}$$

Ges. Vorwiderstand R_{vor}

$$\text{Lsg } U_{vor} = 5V - 1,6V = 3,4V$$

$$R_{vor} = \frac{3,4V}{0,05A} = 68\Omega$$

Zur Vorbereitung: Übung 2 #6-11

#6 (aus Übung 2)

$$\text{a) Geg } I = 40mA = 0,04A \quad U = 5V$$

Ges. R

$$\text{Lsg } R = \frac{U}{I} = \frac{5V}{0,04A} = 125\Omega$$

$$\text{b) Geg } I = 30mA = 0,03A \quad U = 4V$$


Ges. R

$$\text{Lsg } R = \frac{U}{I} = \frac{4V}{0,03A} = 133,3\Omega$$



Angenommen: $I_{LED} = 11mA$

$$\text{max. Ausgangsstrom } I_G = 32mA$$

Beh. 4 LED parallel anschließen

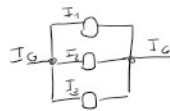

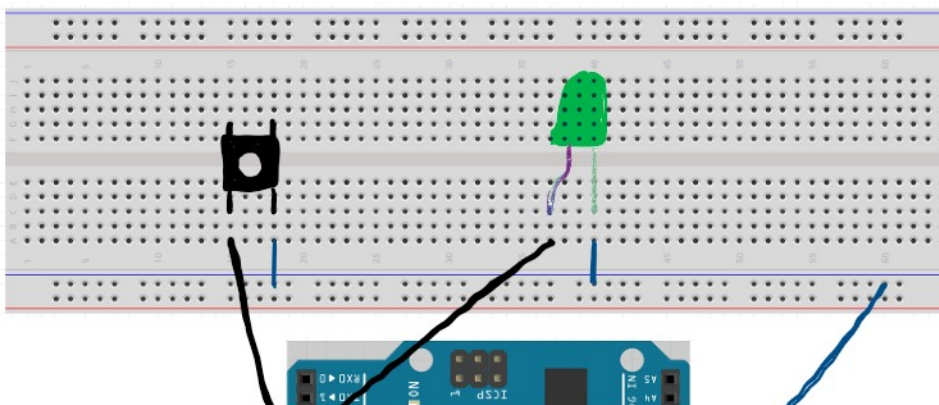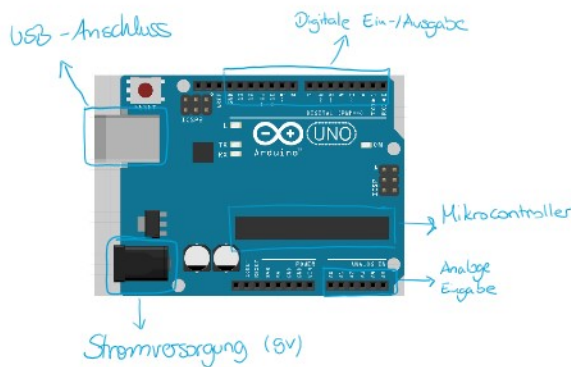
$$\text{Lsg } \text{Nein, weil } 4 \cdot I_{LED} = 4 \cdot 11mA = 44mA > 32mA$$



Aufgabe

1 grüne LED an Pin 3

1 Taster an Pin 5

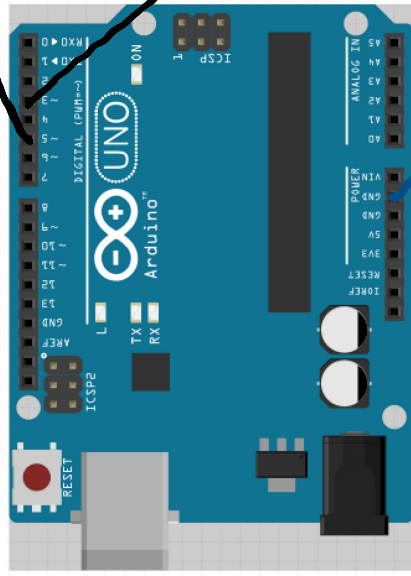

Wir wollen: wenn der Taster betätigt wird leuchtet die LED
3 mal für 1,5 s

```
void setup() {
```

```
  int led = 3;
```

```
  int taster = 5;
```

```
  pinMode(led, OUTPUT);
```

```
  pinMode(taster, INPUT_PULLUP);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
  if (taster.digitalRead() == LOW) {
```

```
    digitalWrite(led, HIGH);
```

```
    delay(1500);
```

```
    digitalWrite(led, LOW);
```

```
    delay(500);
```

```
    digitalWrite(led, HIGH);
```

```
    delay(1500);
```

```
    digitalWrite(led, LOW);
```

```
    delay(500);
```

```
    digitalWrite(led, HIGH);
```

```
    delay(1500);
```

```
    digitalWrite(led, LOW);
```

```
  }
```

```
}
```