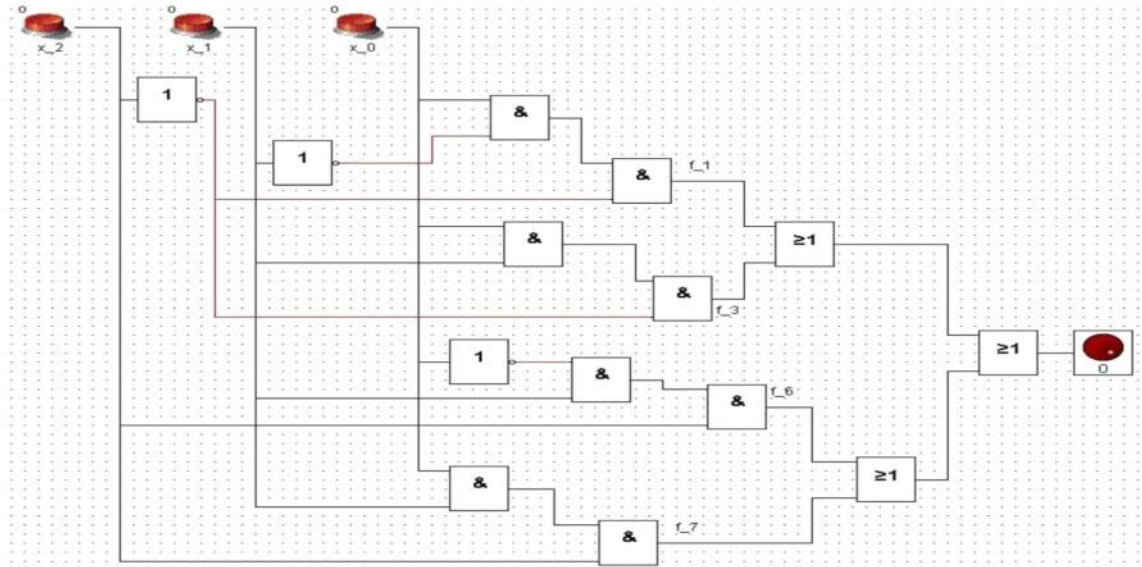



20190222 - K-Map_Refresh - 18B

Freitag, 22. Februar 2019 09:51



x_2	x_1	x_0	f_1	f_3	f_6	f_7	$F(x_0, x_1, x_2)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1	1

Karnaugh-Diagramm

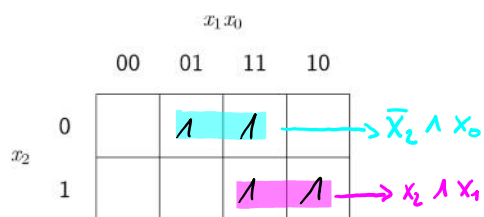

vereinfachte Funktion / Schaltung

