

$$R_{ges} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{24 \cdot 12}{24 + 12} = 8 \Omega$$

$$R_3 + R_4 = 5 \Omega + 8 \Omega = 13 \Omega$$

$$\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} = \frac{1}{13} + \frac{1}{17} + \frac{1}{26} = \frac{34}{442} + \frac{26}{442} + \frac{17}{442} = \frac{77}{442} = \frac{442}{77} = 5,74 \Omega$$

~~$$13 \Omega + 5,74 \Omega = 18,74 \Omega = R_{ges}$$~~

$$8 \Omega + 5,74 \Omega = 13,74 \Omega R_{ges}$$

~~$$U = R \cdot I \quad I = \frac{U}{R}$$~~

~~$$\frac{220V}{13,74 \Omega} = 16,012 A$$~~

~~$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{220}{24} = 9,16 A$$~~

~~$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{220}{12} = 18,33 A$$~~

~~BA~~

$$16,012 A \cdot 8 \Omega = 128,096 V_1$$

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{128,096}{24 \Omega} = 5,34 \Omega$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{128,096}{12 \Omega} = 10,67 \Omega$$

$$5,74 \Omega \cdot 16,012 A = 91,91 = U_2 / U_3$$



Aufgabe 2:

~~$R_{eq} = 100\Omega + 100\Omega$~~

$$\frac{U}{R_1} = I_1 = \frac{4V}{200\Omega} = 0,02A$$

$$I_2 = 0,008A$$

$$I_3 = 0,002A$$

$$I_{ges} = 0,021A$$

Aufgabe 3:

$$\frac{1}{50\Omega} + \frac{1}{150\Omega} = \frac{400}{262500} = 656,25\Omega$$

Aufgabe 4:  $R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + R_4} = \frac{1}{\dots}$

$$R_g = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_0}}$$

$$7\Omega = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + R_4}}$$

$$7 - \frac{1}{R_1} \dots \rightarrow R_2 = 7$$

??