

Mister X probiert es nochmal.

In der Schreibtischschublade hat er den Zettel gefunden.

Irgendwie kommt ihm das Gekritzel bekannt vor.

Seiner Ansicht nach entsprechen diese
 den Minterm-Bezeichnungen. Helfen
 Sie ihm, die dazugehörige Schaltung
 mit so wenigen Gattern wie möglich zu
 realisieren!

f₀, f₃, f₅, f₆

Minterme

Karnaugh-Diagramm

Vereinfachte Funktion

		$x_2 x_3$			
		00	01	11	10
x_1	0				
	1				

Schaltung