



$x_2$	$x_1$	$x_0$	$f_1$	$f_3$	$f_6$	$f_7$	$F(x_0, x_1, x_2)$
0	0	0					
0	0	1					
0	1	0					
0	1	1					
1	0	0					
1	0	1					
1	1	0					
1	1	1					

Karnaugh-Diagramm

vereinfachte Funktion / Schaltung

		$x_1 x_0$			
		00	01	11	10
$x_2$	0				
	1				